UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Carlos Henrique Chilante
31898416
Gustavo Avelões
41882318
Henrique Grigolli
41821661
Thiago Ribeiro
41891147

Quarto Automatizado CleanSlayer

São Paulo - SP 2018

Sumário

1	INTRODUÇÃO 2
2	MONTAGEM DO PROJETO
2.1	Maquete
2.1.1	Materiais para a maquete
2.1.2	Montagem da Maquete
2.2	Parte eletônica
2.2.1	Componentes para a parte eletrônica
2.2.2	Circuito
2.2.3	Código
2.2.4	Configurando o APP Blynk
3	PROJETO ONLINE

1 Introdução

O projeto Quarto Automatizado - CleanSlayer prevê a automação de um comôdo da casa, que pode ser expandido para o restante da residência. O quarto possui sensor de presença que, ao detectar movimento, o usuário recebe um e-mail com um aviso. Também neste projeto iremos acionar uma ventoinha baseado na tempertura do quarto, esta tempertatura é lida usando um sensor de umidade e de temperatura.

2 Montagem do Projeto

2.1 Maquete

2.1.1 Materiais para a maquete

Para desenvolver este projeto é necessário seguir estes passo a passo para otimizar o tempo e obter sucesso no projeto da maquete do quarto:

- 4 Placas de Madeira MDF 30cm x 30cm
- 1 Pacote de pregos 1.6mm
- 1 Fita Dupla Face
- 1 Martelo

2.1.2 Montagem da Maquete

As quatro placas formarão três paredes e o chão do quarto, sendo que uma parede e o teto não são incluídas, permitindo a melhor visualização do esquema do quarto automatizado.

Para a montagem, basta juntas as placas de madeira conforme dito acima e cole-as ou pregue-as.

2.2 Parte eletônica

2.2.1 Componentes para a parte eletrônica

- 1 Protoboard de 400 pontos ou maior
- 1 Arduino UNO R3
- 1 Cabo USB Serial padrão
- 1 Módulo Relé de 4 vias
- 1 Senor de Presença PIR HC-SR501
- 1 Módulo WiFi ESP8266

- 1 Adaptador para ESP8266 da RoboCore (não necessário mas altamente recomendado)
- $\bullet\,$ 1 Sensor de Temperatura DHT22
- $\bullet~4$ resistores de $10 \mathrm{k}\Omega$
- \bullet Jumpers

2.2.2 Circuito

Monte o seguinte circuito:

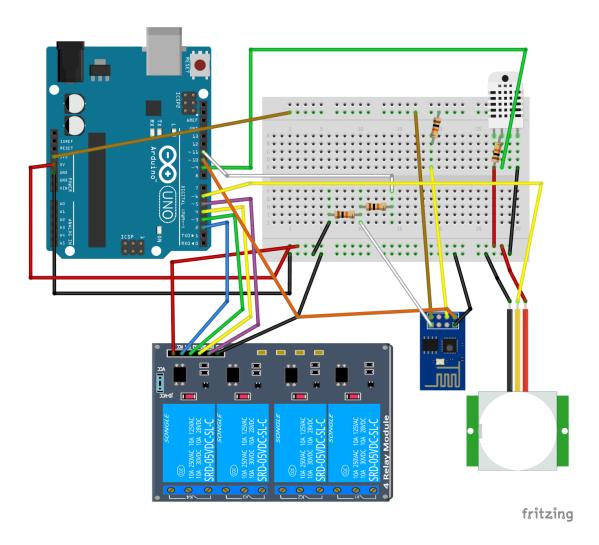


Figura 1 – Circuito Projeto Quarto Automatizado

2.2.3 Código

Baixe as bibliotecas do sensor DHT22 e do Blynk, instale-as e depois cheque novamente suas ligações e, grave o seguinte código na placa:

Bibliotecas:

- Biblioteca DHT22
- Biblioteca necessária para o funcionamento do sensor
- Biblioteca do Blynk

```
#include <DHT U.h>
#include <ESP8266_Lib.h>
#include <BlynkSimpleShieldEsp8266.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include "dht.h"
SoftwareSerial EspSerial(10, 11);
//AUTH TOKEN (FORNECIDO PELO PROJETO NO BLYNK E POR E-MAIL)
char auth [] = "SEU CODIGO TOKEN";
BlynkTimer timer; //OBJETO DO TIPO BlynkTimer
float temperatura;
float umidade;
const int pinoDHT22 = 9;
const int pinoRele1 = 2;
const int pinoRele2 = 3;
const int pinoRele3 = 4;
const int pinoRele4 = 5;
const int pir_signal_pin = 6;
int flag = 0;
boolean pir_status;
```

```
DHT dht(pinoDHT22, DHT22);
//VARIAVEL QUE ARMAZENA O NOME DA REDE SEM FIO EM QUE VAI CONECTAR
char ssid [] = "SUA WIFI AQUI";
//VARIAVEL QUE ARMAZENA A SENHA DA REDE SEM FIO EM QUE VAI CONECTAR
char pass [] = "SENHA DE SUA WIFI AQUI";
//TAXA DE COMUNICACAO DO ESP8266 COM O ARDUINO UNO
// (SEMPRE UTILIZE 9600 BAUDS)
#define ESP8266_BAUD 9600
ESP8266 wifi(&EspSerial);
void setup(){
  dht.begin();
  pinMode(pinoRele1, OUTPUT);
  pinMode(pinoRele2, OUTPUT);
  pinMode(pinoRele3, OUTPUT);
  pinMode(pinoRele4, OUTPUT);
  pinMode(pir_signal_pin ,INPUT);
  EspSerial.begin(ESP8266_BAUD);
  delay (10);
  Blynk.begin(auth, wifi, ssid, pass);
  timer.setInterval(1000L, sendUptime);
  digitalWrite(pinoRele1, HIGH); //RELE INICIA DESLIGADO
  digitalWrite(pinoRele2, HIGH); //RELE INICIA DESLIGADO
  \label{eq:digitalWrite} \ digital Write \ (pinoRele3\ ,\ HIGH)\ ;\ \ //RELE\ INICIA\ DESLIGADO
  digitalWrite(pinoRele4, HIGH); //RELE INICIA DESLIGADO
}
void sendUptime(){
  Blynk.virtualWrite(1, dht.readTemperature());
```

```
Blynk.virtualWrite(2, dht.readHumidity());

pir_status = digitalRead(pir_signal_pin);
Serial.println(pir_status);
if(pir_status == HIGH && flag == 0){
    Blynk.email("seu email aqui", "Movimento Detectado!");
    flag = 1;
}
else {
    flag = 0;
}

void loop(){
    Blynk.run(); //INICIALIZA O BLYNK
    timer.run(); //INICIALIZA O TIMER
}
```

Lembre-se de que, ao criar um projeto no Blynk, você receberá por e-mail um token e você deve mudar no código as variavéis wifi e senha para a WiFi que será conectada no módulo.

2.2.4 Configurando o APP Blynk

Depois de baixado o APP Blynk, crie um porjeto, dê um nome para ele e selecione o Arduino UNO como dispositivo e o tipo da conexão WiFi.

Na tela principal do projeto, vá até a lista de widgets, selecione um "Button" e selecione também dois "Gauge" (um para temperatura e outro para umidade)

Com os widgets inseridos no contêiner principal, clique sobre o "Button" para acessar as configurações. Em "OUTPUT" selecione o tipo de pino "Digital" e D4. Faça isso mais três vezes para cada relé e sempre mudando o pino digital conforme foi conectado ao Arduino. Em cada pino digital, ele deve começar no 1 e ir ao 0 e, deve ser configurado como Switch

Clique sobre um dos "Gauge" para acessar as configurações. Em "OUTPUT" selecione o tipo de pino "Virtual" e V1. Dê um nome para ele, no caso Temperature e faça com que ele vá de 0 a 50. Faça o mesmo para o "Gauge" de Umidade e ele irá de 0 a 100.

Clique no botão Play e depois ligue o Arduino. Assim que o módulo se conectar, você terá total controle sobre os relés e irá ver o valor da temperatura e da umidade atual.

Com o código, se houver algum movimento detectado pelo sensor de presença, e com o e-mail configurado, você irá receber um e-mail de aviso.

3 Projeto Online

Versões mais atualizades deste projeto também pode ser acessado através do link:

Projeto Quarto Autonomo